

Lab 1

Question 4

Gate Modelling Code

```
module decoder_2x4_gates_q4 (D, A, B, enable);
    output [3:0] D;
    input A, B;
    input enable;
    wire A_not, B_not, enable_not;

    not G1 (A_not, A),
        G2 (B_not, B),
        G3 (enable_not, enable);

    nand G4 (D[0], A_not, B_not, enable_not),
        G5 (D[1], A_not, B, enable_not),
        G6 (D[2], A, B_not, enable_not),
        G7 (D[3], A, B, enable_not);

endmodule
```

Dataflow Modelling Code

```
module decoder_2x4_dataflow_Q4 (D, A, B, enable);
    output [3:0] D;
    input A, B, enable;

    assign D[0] = enable & ~A & ~B;
    assign D[1] = enable & ~A & B;
    assign D[2] = enable & A & ~B;
    assign D[3] = enable & A & B;
endmodule
```

Testbench

```
module decoder_2x4_gates_q4_tb;
    reg A, B, enable;
    wire [0:3] D;

    // Instantiate DUT
    //decoder_2x4_gates_q4 uut (D, A, B, enable);
    decoder_2x4_dataflow_Q4 uut (D, A, B, enable);


    initial begin
        $monitor("Time=%0t | Enable=%b A=%b B=%b | D=%b", $time, enable, A, B,
D);

        // Test all combinations
        enable = 1; A = 0; B = 0; #10;
        enable = 1; A = 0; B = 1; #10;
        enable = 1; A = 1; B = 0; #10;
        enable = 1; A = 1; B = 1; #10;


        // Disable case
        enable = 0; A = 0; B = 0; #10;
        enable = 0; A = 1; B = 1; #10;

        $stop;
    end
endmodule
```

Gate Modelling Output

 

Dataflow Modelling Output

 

Question 5

Dataflow Modelling Code

```
module Q5_adder4_dataflow (  
    input  [3:0] A, B,  
    input      Cin,  
    output [3:0] Sum,  
    output      Cout  
);  
    assign {Cout, Sum} = A + B + Cin;  
endmodule
```

Behavioral Modelling Code

```
module Q5_adder4_behavioral (  
    input  [3:0] A, B,  
    input      Cin,  
    output reg [3:0] Sum,  
    output reg      Cout  
);  
    always @ (A, B, Cin) begin  
        {Cout, Sum} = A + B + Cin;  
    end  
endmodule
```

Testbench

```
module adder4_tb;
    reg [3:0] A, B;
    reg      Cin;
    wire [3:0] Sum_df, Sum_bh;
    wire      Cout_df, Cout_bh;


    // Instantiate both versions
    //Q5_adder4_dataflow DF (A, B, Cin, Sum_df, Cout_df);
    Q5_adder4_behavioral BH (A, B, Cin, Sum_bh, Cout_bh);

    initial begin
        $monitor("Time=%0t | A=%b B=%b Cin=%b | DF: Sum=%b Cout=%b | BH: Sum=%b Cout=%b",
                $time, A, B, Cin, Sum_df, Cout_df, Sum_bh, Cout_bh);

        // Test cases
        A=4'b0000; B=4'b0000; Cin=0; #10;
        A=4'b0001; B=4'b0010; Cin=0; #10;
        A=4'b0101; B=4'b0011; Cin=1; #10;
        A=4'b1111; B=4'b0001; Cin=0; #10;
        A=4'b1111; B=4'b1111; Cin=1; #10;

        $stop;
    end
endmodule
```

Dataflow Modelling Output

 

Behavioral Modelling Output



Question 6

Dataflow Modelling Code

```
module Q6_mux2x1_dataflow (  
    input A, B, S,  
    output Z  
);  
    assign Z = (~S & A) | (S & B);  
endmodule  
## Behavioral Modelling Code  
module Q6_mux2x1_behavioral (  
    input A, B, S,  
    output reg Z  
);  
    always @(*) begin  
        if (S == 0)  
            Z = A;  
        else  
            Z = B;  
        end  
    end  
endmodule
```

Testbench

```
module mux2x1_tb;
    reg A, B, S;
    wire Z_df, Z_bh;


    // Instantiate both versions
    //Q6_mux2x1_dataflow DF (A, B, S, Z_df);
    Q6_mux2x1_behavioral BH (A, B, S, Z_bh);

    initial begin
        $monitor("Time=%0t | A=%b B=%b S=%b | DF=%b BH=%b",
            $time, A, B, S, Z_df, Z_bh);


        // Test all possible input combinations (2^3 = 8)
        A=0; B=0; S=0; #10;
        A=0; B=0; S=1; #10;
        A=0; B=1; S=0; #10;
        A=0; B=1; S=1; #10;
        A=1; B=0; S=0; #10;
        A=1; B=0; S=1; #10;
        A=1; B=1; S=0; #10;
        A=1; B=1; S=1; #10;

        $stop;
    end
endmodule
```

Dataflow Modelling Output

 

Behavioral Modelling Output

 

Question 7

Code

```
module Q7_GateLevelCircuit (A, B, C, F1, F2);
    input A, B, C;
    output F1, F2;
    wire T1, T2, T3, F2_bar;
    wire AB, AC, BC;

    // T1 = A + B + C
    or (T1, A, B, C);

    // T2 = A * B * C
    and (T2, A, B, C);

    // F2_bar = ~T1
    not (F2_bar, T1);

    // T3 = F2_bar * C
    and (T3, F2_bar, C);

    // F1 = T2 + T3
    or (F1, T2, T3);

    // F2 = AB + AC + BC
    and (AB, A, B);
    and (AC, A, C);
    and (BC, B, C);
    or (F2, AB, AC, BC);

endmodule
```

Testbench

```
module GateLevelCircuit_tb;
    reg A, B, C;
    wire F1, F2;

    // Instantiate the design
    Q7_GateLevelCircuit uut (A, B, C, F1, F2);

    initial begin
        $display("A B C | F1 F2");
        $monitor("%b %b %b | %b %b", A, B, C, F1, F2);

        // Test all 8 combinations
        A=0; B=0; C=0; #10;
        A=0; B=0; C=1; #10;
        A=0; B=1; C=0; #10;
        A=0; B=1; C=1; #10;
        A=1; B=0; C=0; #10;
        A=1; B=0; C=1; #10;
        A=1; B=1; C=0; #10;
        A=1; B=1; C=1; #10;

        $finish;
    end
endmodule
```

Output

